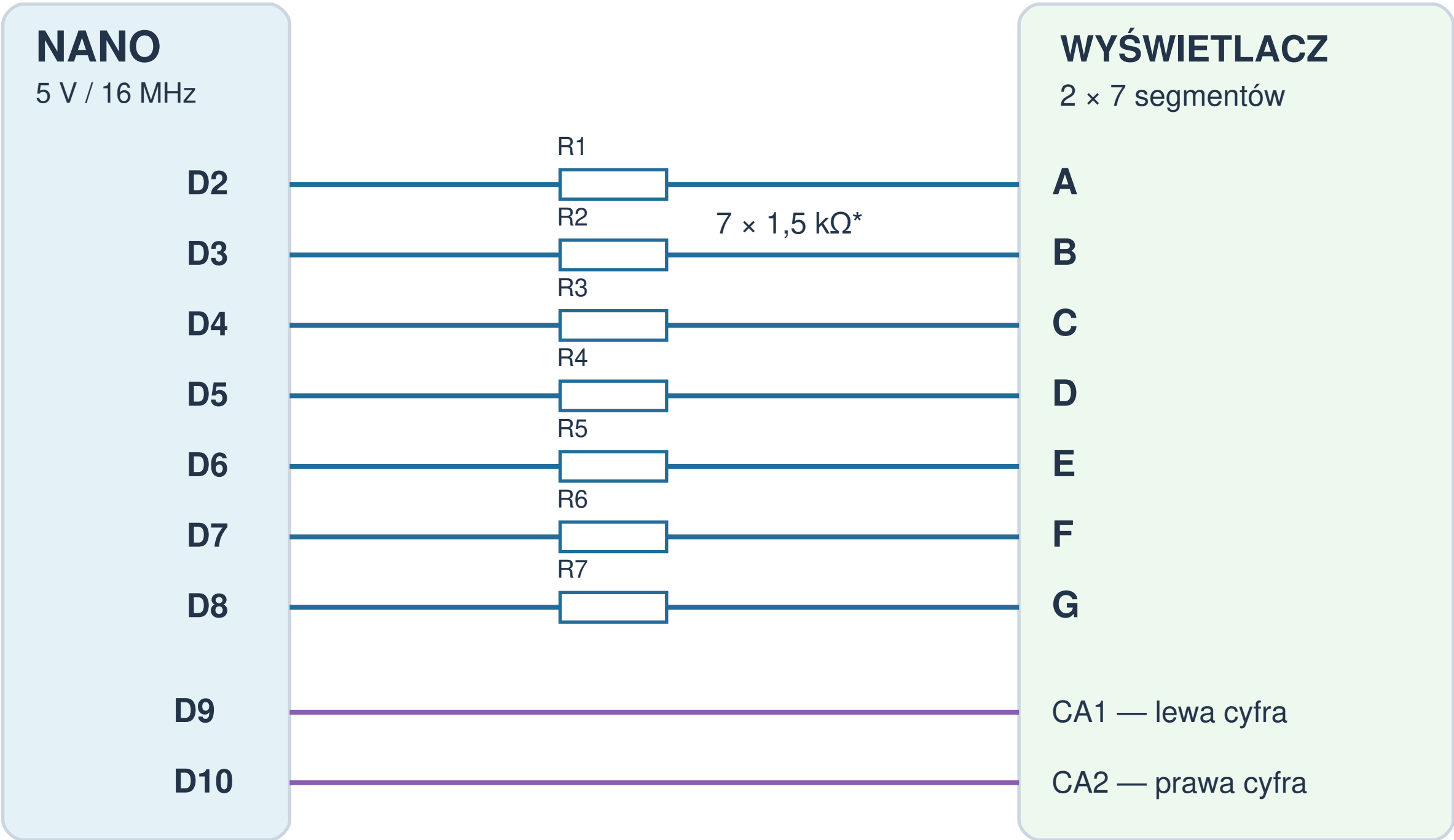


MIDI SWITCH

Arduino Nano → Line 6 M5


Dwa footswitche • dwie cyfry • jedno wyjście MIDI OUT • przypisanie pinów zgodne ze starym projektem

1 WYŚWIETLACZ LED — WSPÓLNA ANODA




A–G: połącz wspólne segmenty obu cyfr. DP (kropka): nie podłączaj.

3 MIDI OUT — GNIAZDO DIN 5 / 180°

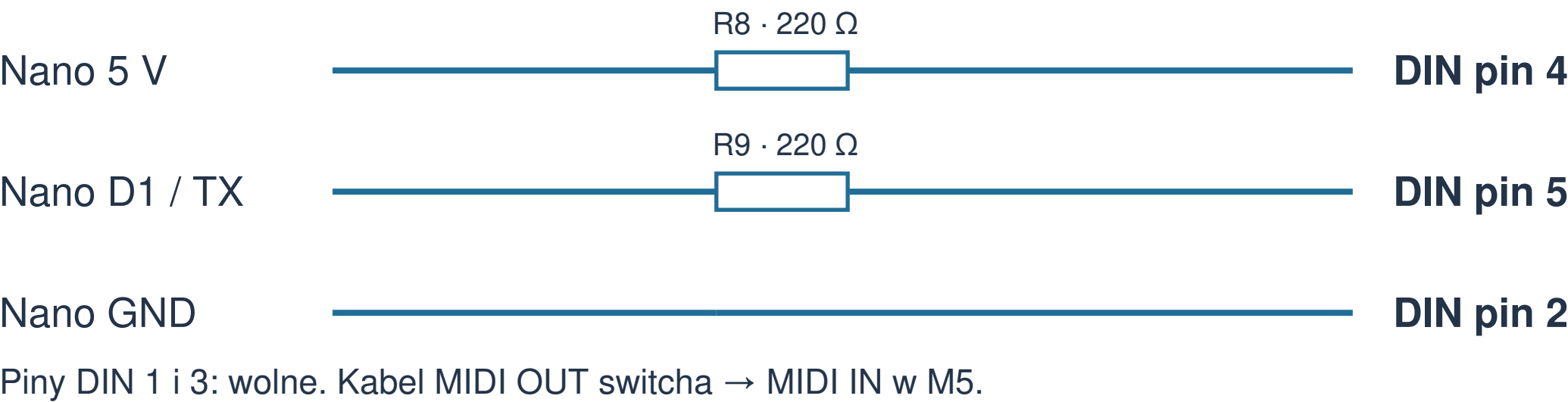

2 FOOTSWITCHE

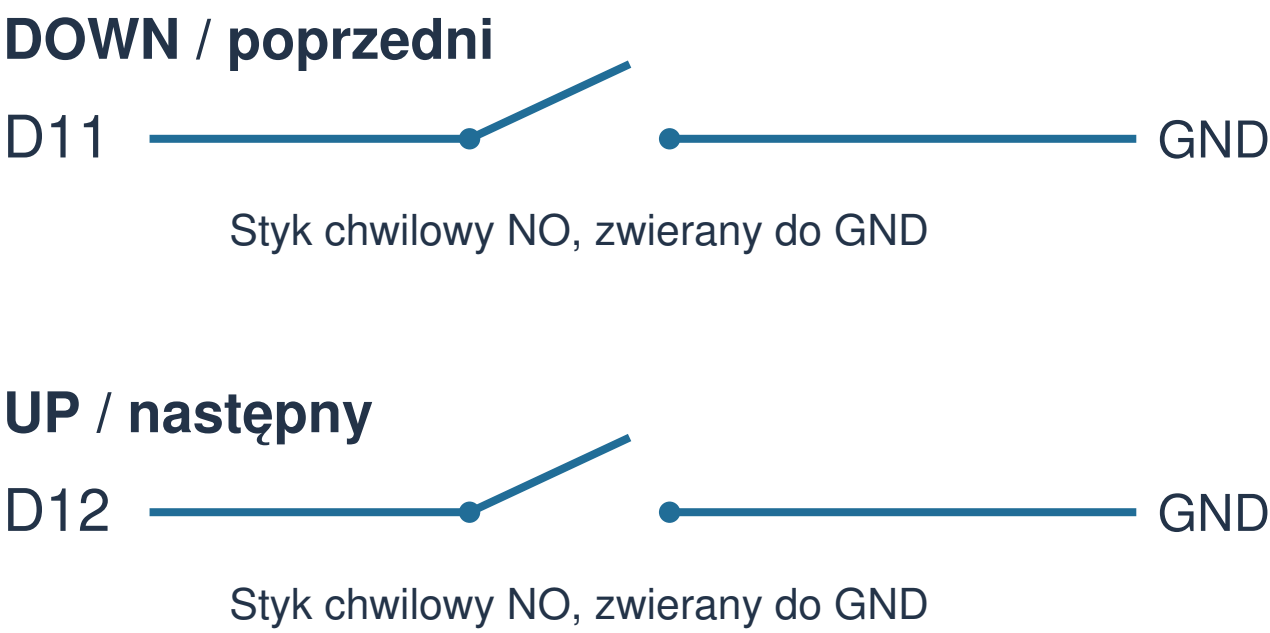

INPUT_PULLUP w kodzie.
Nie potrzeba zewnętrznych rezystorów podciągających dla przycisków.

Oba razem: bypass efektu.
Następny wybór presetu włącza efekt.
Przytrzymanie: przewijanie presetów.

Wyświetlanie: 01–24.

4 ZASILANIE NANO

+9 V DC → VIN
Minus zasilania → GND

Alternatywnie: zasilanie przez USB.
9 V nie podłączaj do pinu 5 V.
Polaryzację gniazda DC sprawdź miernikiem.

* 1,5 kΩ: zachowawczy dobór do bezpośredniego sterowania anod z D9/D10; jasność trzeba sprawdzić w egzemplarzu.
Istniejące rezystory sprawdź przed zmianą. Rysunek określa sieci elektryczne, nie położenie nóżek na płytce.
Numery fizycznych nóżek LED zależą od modelu. DIN: kieruj się numerami styków — widok lutowania jest lustrzany.
Wersja 2026-09-12 • Bez MIDI IN • Szczegółowa tabela nóżek oraz objaśnienia: hardware/POLACZENIA.md